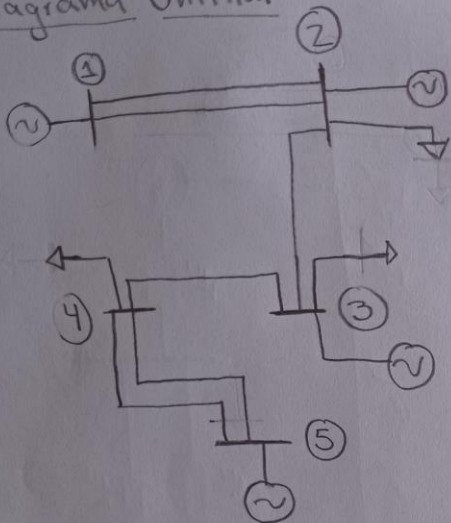


Diagrama Unifilar



Generadores:

- ① 10 KV $\angle 0^\circ$ $z = (0 + j(0,05)) \Omega$ 250 Km
 ② 8 KV $\angle 5^\circ$ $z = (2 + j(0)) \Omega$
 5 KV $\angle 5^\circ$ $z = (0 + j(0,05)) \Omega$

- ③ 10,2 KV $\angle -10^\circ$ $z = (0 + j(0,05)) \Omega$
 ⑤ 10,2 KV $\angle 13^\circ$ $z = (0 + j(0,05)) \Omega$

Cargas:

- ② Inductiva $z_L = (1,8 + j(0,5)) \Omega$
 ③ Inductiva $z_L = (0,9 + j(0,2)) \Omega$
 ④ Capacitiva $z_C = (4 - j(2)) \Omega$

Líneas:

① - ②:

$$100 \text{ Km} \quad z_L = (0,03 + j(0,3)) 100 \Omega$$

$$Y_b = 0 \text{ u}$$

$$100 \text{ Km} \quad z_L = (0,03 + j(0,3)) 100 \Omega$$

$$Y_b = 0 \text{ u}$$

② - ③:

$$200 \text{ Km} \quad z_L = (0,04 + j(0,3)) 200 \Omega$$

$$Y_b = j(0,25) 200 \text{ u}$$

③ - ④:

$$250 \text{ Km} \quad z_L = (0,05 + j(0,3)) 250 \Omega$$

$$Y_b = j(0,3) 250 \text{ u}$$

④ - ⑤:


$$200 \text{ Km} \quad z_L = (0,03 + j(0,3)) 200 \Omega$$

$$Y_b = 0 \text{ u}$$

$$200 \text{ Km} \quad z_L = (0,03 + j(0,3)) 200 \Omega$$


$$Y_b = 0 \text{ u}$$

Diagrama Circuital

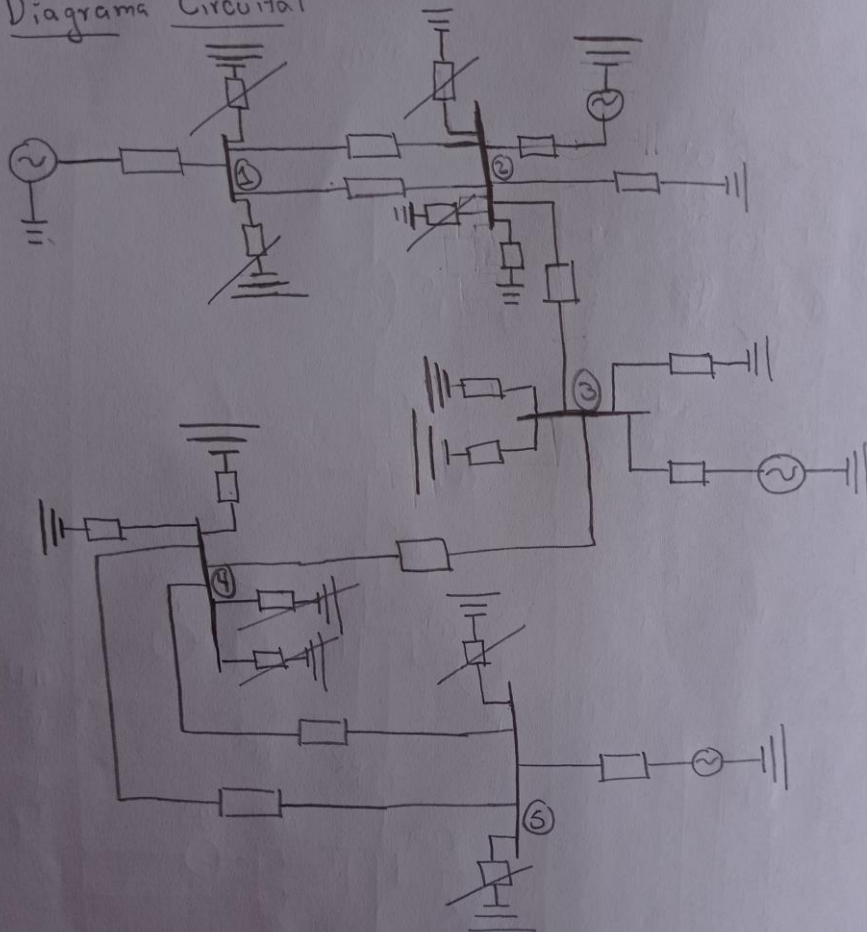

Simplificando el circuito debido a que
las $Y_b = 0$ en las líneas ①-② y ④-⑤

Diagrama Circual Simplificado:

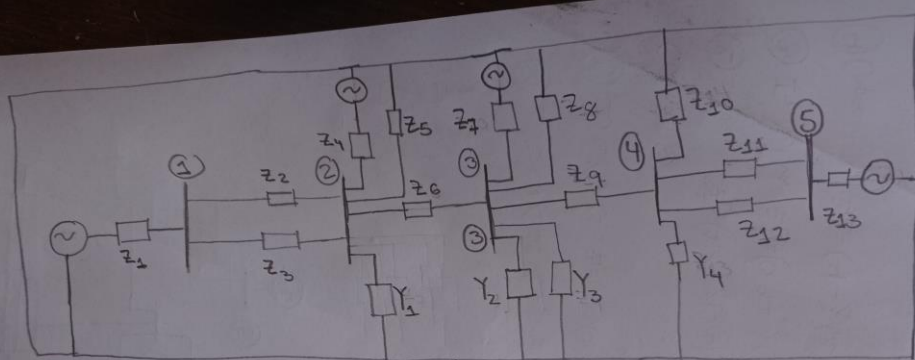


$$Y_1 = Y_2 \quad Y_3 = Y_4$$

$$Z_2 \parallel Z_3 \quad \frac{1}{Z_{eq1}} = \frac{1}{Z_2} + \frac{1}{Z_3} \Rightarrow Z_{eq1} = (1,5 + j15)\Omega = 15,0748 \angle 4,4713^\circ$$

$$Z_{11} \parallel Z_{12} \quad \frac{1}{Z_{eq2}} = \frac{1}{Z_{11}} + \frac{1}{Z_{12}} \Rightarrow Z_{eq2} = (3 + j30)\Omega = 30,1496 \angle 4,4713^\circ$$

$$Y_2 \parallel Y_3 \quad Y_{eq} = Y_2 + Y_3 \Rightarrow Y_{eq} = 2Y_2 \Rightarrow Y_{eq} = j(150)\Omega^{-1} = 150 \angle 1,5708^\circ$$

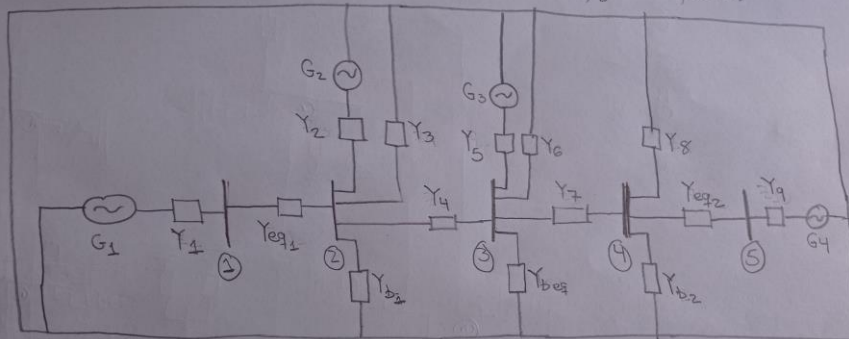Convertimos la impedancias Z en Admitancias Y , y nos queda:



Aplicamos método de nodos en cada una de las barras

Asumimos que todas las corrientes salen de las barras:

Barra ①:

$$(V_2 - V_{G1})Y_1 + (V_1 - V_2)Y_{eq1} = 0 \Rightarrow (Y_1 + Y_{eq1})V_1 - Y_{eq1}V_2 = V_{G1}Y_1 \quad \text{Ecuación 1}$$

Barra ②:

$$(V_2 - V_1)Y_{eq1} + (V_2 - V_{G2})Y_2 + (V_2 - 0)Y_3 + (V_2 - 0)Y_{b1} + (V_2 - V_3)Y_4 = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow (Y_{eq1} + Y_2 + Y_3 + Y_{b1} + Y_4)V_2 - Y_{eq1}V_1 - Y_4V_3 = Y_2V_{G2} \quad \text{Ecuación 2}$$

Diagrama Circuito aún más simplificado:

Barra ③:

$$(V_3 - V_2)Y_4 + (V_3 - V_{G3})Y_5 + (V_3 - 0)Y_6 + (V_3 - 0)Y_{bq} + (V_3 - V_4)Y_7 = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \boxed{(Y_4 + Y_5 + Y_6 + Y_{bq} + Y_7)V_3 - Y_4 V_2 - Y_7 V_4 = Y_5 V_{G3}} \quad \text{Ecuación 3}$$

Barra ④:

$$(V_4 - V_3)Y_7 + (V_4 - 0)Y_8 + (V_4 - 0)Y_{b2} + (V_4 - V_5)Y_{eq2} = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \boxed{(Y_7 + Y_8 + Y_{b2} + Y_{eq2})V_4 - Y_7 V_3 - Y_{eq2} V_5 = 0} \quad \text{Ecuación 4}$$

Barra ⑤:

$$(V_5 - V_4)Y_{eq2} + (V_5 - V_{G4})Y_9 = 0 \Rightarrow \boxed{(Y_{eq2} + Y_9)V_5 - Y_{eq2} V_4 = Y_9 V_{G4}} \quad \text{Ecuación 5}$$

$$\begin{cases} (Y_1 + Y_{eq1})V_1 - Y_{eq1}V_2 & 0 & 0 & 0 & = Y_1 V_{G1} \\ -Y_{eq1}V_1 + (Y_{eq1} + Y_2 + Y_3 + Y_{b1} + Y_4)V_2 - Y_4 V_3 & 0 & 0 & 0 & = Y_2 V_{G2} \\ 0 & -Y_4 V_2 + (Y_4 + Y_5 + Y_6 + Y_{bq} + Y_7)V_3 - Y_7 V_4 & 0 & 0 & = Y_5 V_{G3} \\ 0 & 0 & -Y_7 V_3 + (Y_7 + Y_8 + Y_{b2} + Y_{eq2})V_4 - Y_{eq2} V_5 & 0 & = 0 \\ 0 & 0 & 0 & -Y_{eq2} V_4 + (Y_{eq2} + Y_9)V_5 & = Y_9 V_{G4} \end{cases}$$

$$\begin{pmatrix} (Y_1 + Y_{eq1}) & -Y_{eq1} & 0 & 0 & 0 \\ -Y_{eq1} & (Y_{eq1} + Y_2 + Y_3 + Y_{b1} + Y_4) & -Y_4 & 0 & 0 \\ 0 & -Y_4 & (Y_4 + Y_5 + Y_6 + Y_{b2} + Y_7) & -Y_7 & 0 \\ 0 & 0 & -Y_7 & (Y_7 + Y_8 + Y_{b2} + Y_{eq2}) & -Y_{eq2} \\ 0 & 0 & 0 & -Y_{eq2} & (Y_{eq2} + Y_9) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} V_1 \\ V_2 \\ V_3 \\ V_4 \\ V_5 \end{pmatrix}$$

Y_{bus}

$$= \begin{pmatrix} Y_1 & V_{G1} \\ Y_2 & V_{G2} \\ Y_5 & V_{G3} \\ 0 & \\ Y_9 & V_{G4} \end{pmatrix}$$

